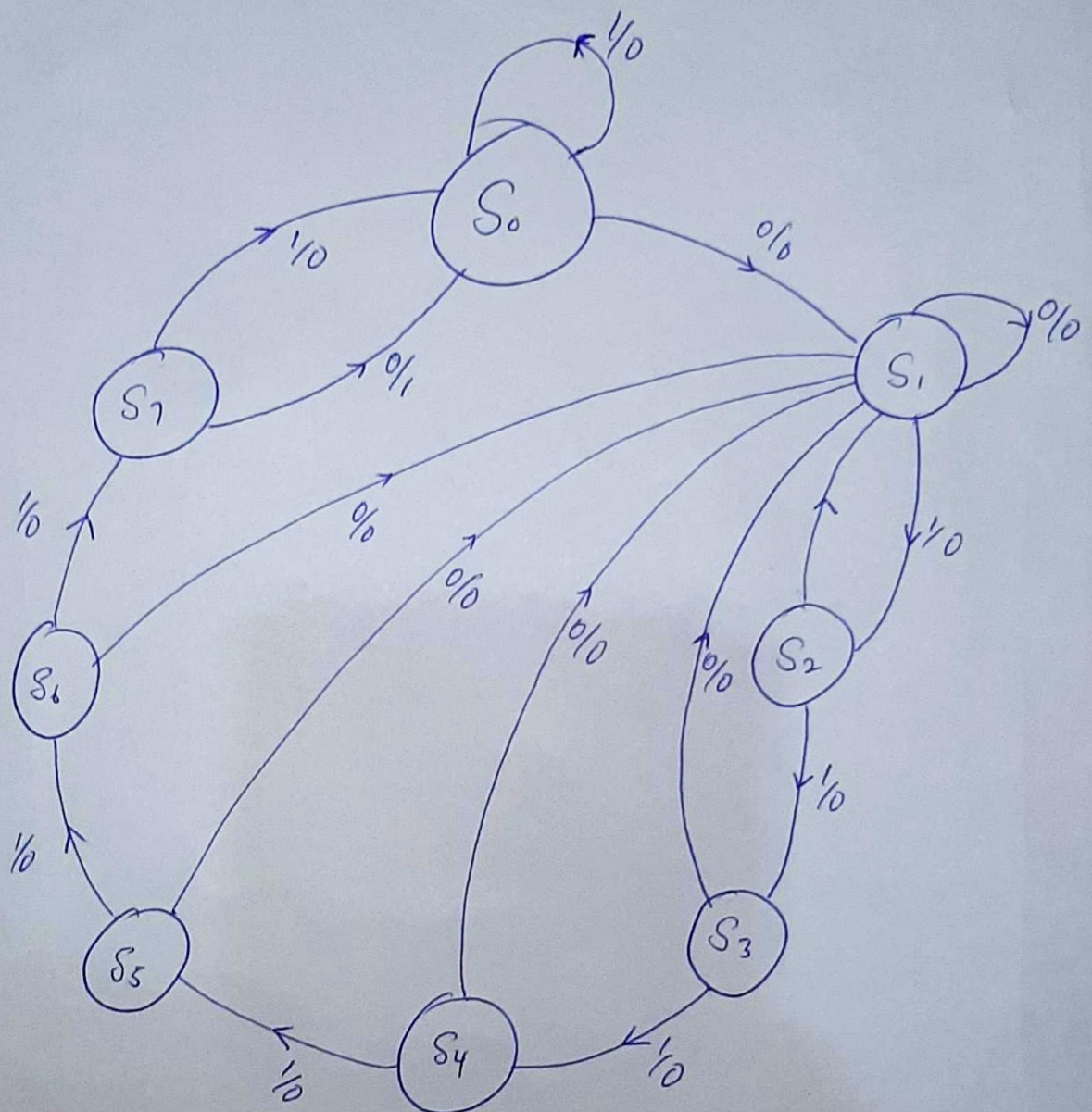


AL HASSAN ISSA - 5222021

STATE DIAGRAMS



JK EXCITATION TABLE

PS	MS	JK
0 → 0		0x
0 → 1		1x
1 → 0		x1
1 → 1		x0

STATE TABLE

State	Previous State	Next state		Output (y)	
		x=0	x=1	y=0	y=1
	Q ₂ Q ₁ Q ₀	Q ₂ Q ₁ Q ₀	Q ₂ Q ₁ Q ₀	y	y
S ₀	0 0 0	0 0 1	0 0 0	0	0
S ₁	0 0 1	0 0 1	0 1 0	0	0
S ₂	0 1 0	0 0 1	0 1 1	0	0
S ₃	0 1 1	0 0 1	1 0 0	0	0
S ₄	1 0 0	0 0 1	1 0 1	0	0
S ₅	1 0 1	0 0 1	1 1 0	0	0
S ₆	1 1 0	0 0 1	1 1 1	0	0
S ₇	1 1 1	0 0 0	0 0 0	1	0

KARNAUGH MAPS

J_2 map

Q_0x Q_2Q_1	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

J_1 map

Q_0x Q_2Q_1	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	1	0

J_0 map

Q_0x Q_2Q_1	00	01	11	10
00	1	0	x	x
01	1	1	x	x
11	1	1	x	x
10	1	1	x	x

K_2 map

Q_0x Q_2Q_1	00	01	11	01
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	1	0	1	1
10	1	0	0	1

K_1 map

Q_0x Q_2Q_1	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	1	0	1	1
11	1	0	1	1
10	x	x	x	x

K_0 map

Q_0x Q_2Q_1	00	01	11	10
00	x	x	1	0
01	x	x	1	0
11	x	x	1	0
10	x	x	1	0

EQUATIONS

$$J_0 = \bar{X} + Q_1 + Q_2$$

$$J_1 = Q_0 X$$

$$J_2 = Q_1 Q_0 X$$

$$K_0 = X + Q_2 Q_1$$

$$K_1 = \bar{X} + Q_0$$

$$K_2 = \bar{X} + Q_1 Q_0$$

~~$$Y = Q_2 Q_1 Q_0 0$$~~

$$Y = Q_2 Q_1 Q_0 \bar{X}$$

DECADE COUNTER DESIGN

Clock pulse	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
Initially	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10 (recycle)	0	0	0	0

→ Q_1 changes when $Q_0=1$ and $Q_3=0$

→ Q_2 changes when Q_0 and Q_1 are both 1

→ Q_3 toggles if Q_0, Q_1, Q_2 are all 1 or $Q_3, Q_0=1$

$$\bar{J}_1 = K_1 = Q_0 \bar{Q}_3$$

$$\bar{J}_2 = K_2 = Q_0 Q_1$$

$$\bar{J}_3 = K_3 = Q_0 Q_3 + Q_0 Q_1 Q_2$$

SEVEN SEGMENT DISPLAY DRIVER EQUATIONS

$$a = Q_3 + Q_1 + Q_2 Q_0 + \overline{Q_2} \overline{Q_0}$$

$$b = \overline{Q_2} + \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_1 Q_0$$

$$c = Q_2 + \overline{Q_1} + Q_0$$

$$d = \overline{Q_2} \overline{Q_0} + Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 + \overline{Q_2} Q_1 + Q_3$$

$$e = \overline{Q_2} \overline{Q_0} + Q_1 \overline{Q_0}$$

$$f = Q_3 + \overline{Q_2} \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} + Q_2 \overline{Q_0}$$

$$g = Q_3 + Q_2 \overline{Q_1} + \overline{Q_2} Q_1 + Q_1 \overline{Q_0}$$